
 


Introducción a VHDL

Matías Javier Oliva
Pablo García

Lógica combinacional vs lógica secuencial

 - Las funciones lógicas se pueden dividir en dos:
 - Por un lado están aquellas que solo dependen de los valores actuales de las señales: Lógica combinacional (compuertas and, or, xor, multiplexores...).
 - Por otro lado aquellas que utilizan memoria, es decir dependen de valores actuales y pasados de las señales: Lógica secuencial. Este tipo de lógica se basa en flip-flops (En general el FFD).



Lógica combinacional: Distintas sintaxis

- La lógica combinacional se puede describir de distintas maneras.
- Una opción es describirla con instrucciones concurrentes. Esta es tal vez la forma más directa de describir algo combinacional
- Una descripción de este tipo está dentro de la arquitectura, pero fuera de un proceso.

- Pueden ser cosas simples como:

```
A <= B and C;
```

- O pueden ser instrucciones concurrentes más complejas:

```
A <= '1' when ((B='1') and (C='1')) else '0';
```



Similar al operador ternario en C

Lógica combinacional: Distintas sintaxis

- Generalizado esta sintaxis es una asignación condicional de señales:

```
<optional_label>: <target> <=
<value> when <condition> else
<value> when <condition> else
<value> when <condition> else
...
<value>;
```

- Una sintaxis concurrente alternativa recuerda a una sentencia case:

```
<optional_label>: with <expression> select
<target> <= <value> when <choices>,
           <value> when <choices>,
           <value> when <choices>,
           ...
           <value> when others;
```

Lógica combinacional: Proceso combinacional

- Alternativamente la lógica combinacional se puede describir mediante un proceso.
- Dentro del proceso las instrucciones se pueden pensar como secuenciales, aunque lo que infiere el sintetizador es combinacional.
- La lista de sensibilidad le dice al sintetizador ante qué cambios de señales tiene que “ejecutar” lo que esta dentro del proceso.
- Dentro del proceso se pueden usar estructuras de control que remiten a lo que conocemos de lenguajes de programación clásicos.

```
<optional_label>:  
process(<sensitivity_list>) is  
    -- Declaration(s)  
begin  
    -- Sequential Statement(s)  
end process;
```

Estructuras de control (dentro de process)

```
if <expression> then
  -- Sequential Statement(s)
elsif <expression> then
  -- Sequential Statement(s)
else
  -- Sequential Statement(s);
end if;
```

```
case <expression> is
  when <constant_expression> =>
    -- Sequential Statement(s)
  when <constant_expression> =>
    -- Sequential Statement(s)
  when others =>
    -- Sequential Statement(s)
end case;
```

```
<optional_label>:
for <loop_id> in <range> loop
  -- Sequential Statement(s)
end loop;
```


```
<optional_label>:
while <condition> loop
  -- Sequential Statement(s)
end loop;
```

Ejemplo de for loop combinacional

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Clase2_f is
  port (
    a : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    y : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end entity;

 architecture Combinacional of Clase2_f is
begin
  process(a)
  begin
    for i in 0 to 7 loop
      y(i) <= not a(i);
    end loop;
  end process;
end architecture;
```




Ejemplo de while loop combinacional

```

architecture Combinacional of Clase2_f is
begin
    process(a)
        variable i : integer := 0;
    begin
        i := 0;
        while (i < 8) loop
            y(i) <= not(a(i));
            i := i + 1;
        end loop;
    end process;
end architecture;

```

 - Lo mismo se puede implementar con un while-loop.
- Resulta un poco menos natural.



Optimización de expresiones

- Para simplificar expresiones lógicas se utilizan distintas técnicas:
 - Álgebra de boole
 - Tablas de verdad
 - Diagramas de Karnaugh
- Si una expresión no está optimizada el sintetizador hará un esfuerzo por sintetizarla ahorrando celdas lógicas.
- En general conviene optimizar las expresiones antes de dárselas al sintetizador para evitar perder control sobre lo que está pasando

a	b	$a \cdot b$	
1	1	1	0 0 0
1	0	0	1 1 0
0	1	0	· 1 0
0	0	0	

$\longleftrightarrow$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	0	0	1	1

Optimización de expresiones

- Ejemplo con diagrama de Karnaugh:

b) $G = ABCD + \overline{A}CD + BD + \overline{D}$

AB \ CD	$\overline{C}\overline{D}$ 00	$\overline{C}D$ 01	CD 11	$C\overline{D}$ 10
$\overline{A}\overline{B}$ 00	1		1	1
$\overline{A}B$ 01	1	1	1	1
AB 11	1	1	1	1
$A\overline{B}$ 10	1			1

$\Rightarrow G = \overline{D} + B + \overline{A}C$

- No es intención de este curso cubrir los distintos métodos para optimizar expresiones.
- Es bueno tener presente que muchas de estas optimizaciones las realiza el sintetizador, asique a veces la implementación no se condice con lo esperado.

Uso de components: Declaración

- Para modularizar la construcción de sistemas lógicos se utilizan componentes (components).
- Con ellos se puede generar una entidad y después utilizarla como una “caja negra” en otros diseños.

```

component <component_name>
  generic
  (
    <name> : <type>;
    <name> : <type> := <default_value>
  );
  port
  (
    -- Input ports
    <name> : in <type>;
    <name> : in <type> := <default_value>;

    -- Inout ports
    <name> : inout <type>;

    -- Output ports
    <name> : out <type>;
    <name> : out <type> := <default_value>
  );
end component;
  
```

Declaración del componente

```

<instance_name> : <component_name>
generic map
(
  <name> => <value>,
  ...
)
port map
(
  <formal_input> => <expression>,
  <formal_output> => <signal>,
  <formal_inout> => <signal>,
  ...
);
  
```

Instanciación del componente

Uso de components: Ejemplo

- Primero se define la entidad que describe el componente.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity componente_1 is
    port
    (
        -- Input ports
        A : in  std_logic;
        B : in  std_logic;

        -- Output ports
        Y : out std_logic
    );
end componente_1;

architecture arch of componente_1 is

begin
    Y <= not(B) or ( not(A) and B );
end arch;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity componente_2 is
    port
    (
        -- Input ports
        A : in  std_logic;
        B : in  std_logic;

        -- Output ports
        Y : out std_logic
    );
end componente_2;

architecture arch of componente_2 is

begin
    process(A,B)
    begin
        if((B = '0') or (A='0' and B='1')) then
            Y <= '1';
        else
            Y <= '0';
        end if;
    end process;
end arch;
```

Uso de components: Declaración e Instanciación

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity clase2_a is
  port
  (
    -- Input ports
    A : in  std_logic;
    B : in  std_logic;

    -- Output ports
    Y1 : out std_logic;
    Y2 : out std_logic
  );
end clase2_a;
```

```
architecture arch of clase2_a is
  component componente_1 is
    port
    (
      -- Input ports
      A : in  std_logic;
      B : in  std_logic;

      -- Output ports
      Y : out std_logic
    );
  end component;
  component componente_2 is
    port
    (
      -- Input ports
      A : in  std_logic;
      B : in  std_logic;

      -- Output ports
      Y : out std_logic
    );
  end component;


begin
  u1: componente_1 port map( A,B,Y1 );
  u2: componente_2 port map( A,B,Y2 );

end arch;
```

Declaraciones

Instancias

Uso de components: Diagrama RTL

 


Generación de hardware repetitivo

- La generación de componentes se puede automatizar, para evitar instanciar manualmente muchos componentes.
- Para eso están las estructuras de control for generate e if generate.
- Se usan por fuera de process e instancian una cantidad predeterminada de componentes.
- Son útiles para escribir lógica genérica.
- Por ejemplo podría implementarse una función lógica definida en una entidad N veces.

```
<generate_label>:  
for <loop_id> in <range> generate  
    -- Concurrent Statement(s)  
end generate;
```

```
<generate_label>:  
if <condition> generate  
    -- Concurrent Statement(s)  
end generate;
```


Multiplexores

 

```
architecture arch of clase2_b is  
begin
```

```
    with sel select  
        Y <= A when "00",  
              B when "01",  
              C when "10",  
              D when "11",  
              '0' when others;
```


```
end arch;
```

 

Multiplexores: sintaxis con process

- Lo mismo se puede hacer con process y sentencias case (o de muchas otras formas realmente)
 
```
process(A,B,C,D)
begin
  case sel is
    when "00" => Y <= A;
    when "01" => Y <= B;
    when "10" => Y <= C;
    when "11" => Y <= D;
    when others => Y <= '0';
  end case;
end process;
```



Inferencia de latches

```

process(A,B,C,D, sel)
begin
    if(sel = "00") then
        Y <= A;


    elsif(sel = "01") then
        Y <= B;

    elsif(sel = "10") then
        Y <= C;

    end if;
end process;


```

 - Si no se cubren todas las opciones en una estructura condicional como esta se infiere un latch.
- Esto es porque estamos tratando de inferir memoria sin tener un reloj asociado.



Barrel shifter

 - Permite desplazar una palabra de N bits un número especificado de bits a izquierda o derecha utilizando lógica puramente combinacional (es decir, en un único ciclo de reloj).
- Se puede implementar con multiplexores y lógica adicional




Ejemplo con 4 bits y desplazamiento a derecha [S_1, S_0] posiciones

Barrel shifter

```

process( x,sel )
begin
  case sel is
    when "00" => y <= x;
    when "01" => y <= x(2) & x(1) & x(0) & x(3);
    when "10" => y <= x(1) & x(0) & x(3) & x(2);
    when "11" => y <= x(0) & x(3) & x(2) & x(1);
    when others => y <= "0000";
  end case;
end process;


```

 

Ejemplo con 4 bits y desplazamiento a izquierda [S1,S0] posiciones

Barrel shifter

Agregamos desplazamiento
a derecha

 

```
process( x,sel,dir )
begin
  if(dir = '0') then
    case sel is
      when "00" => y <= x;
      when "01" => y <= x(2) & x(1) & x(0) & x(3);
      when "10" => y <= x(1) & x(0) & x(3) & x(2);
      when "11" => y <= x(0) & x(3) & x(2) & x(1);
      when others => y <= "0000";
    end case;
  elsif(dir = '1') then
    case sel is
      when "00" => y <= x;
      when "01" => y <= x(0) & x(3) & x(2) & x(1);
      when "10" => y <= x(1) & x(0) & x(3) & x(2);
      when "11" => y <= x(2) & x(1) & x(0) & x(3);
      when others => y <= "0000";
    end case;
  else y <= "0000";
  end if;
end process;
```

Hay varias condiciones
que producen igual
salida... puede
simplificarse

Barrel shifter

```

process(sel, dir, x)
begin
  case sel is
    when "00" =>
      y <= x;


    when "01" =>
      if dir = '0' then
        y <= x(2) & x(1) & x(0) & x(3);
      else
        y <= x(0) & x(3) & x(2) & x(1);
      end if;

    when "10" =>
      y <= x(1) & x(0) & x(3) & x(2);

    when "11" =>
      if dir = '0' then
        y <= x(0) & x(3) & x(2) & x(1);
      else
        y <= x(2) & x(1) & x(0) & x(3);
      end if;


    when others =>
      y <= "0000";
  end case;
end process;

```

 

Multiplicador de 2 bits

⑥	A ₁	A ₀	B ₁	B ₀	Z ₃	Z ₂	Z ₁	Z ₀	Z
0x0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0x2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0x3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1x0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1x1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1x2	0	1	1	0	0	0	1	0	2
1x3	0	1	1	1	0	0	1	1	3
2x0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2x1	1	0	0	1	0	0	1	0	2
2x2	1	0	1	0	0	1	0	0	4
2x3	1	0	1	1	0	1	1	0	6
3x0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3x1	1	1	0	1	0	0	1	1	3
3x2	1	1	1	0	0	1	1	0	6
3x3	1	1	1	1	1	0	0	1	9

 

$$Z_0 = A_0 B_0$$

$$Z_1 = A_0 B_1 \overline{B_0} + A_1 \overline{A_0} B_0 + A_0 B_0 (A_1 \oplus B_1)$$

$$Z_2 = A_1 B_1 (\overline{B_0} + \overline{A_0} B_0)$$

$$Z_3 = A_1 A_0 B_1 B_0$$

Multiplicador de 2 bits


```

architecture alu of clase2_d is
  signal inputs : std_logic_vector (3 downto 0);
  signal Z_prod_table_reg : std_logic_vector (3 downto 0);

begin
  inputs <= A & B;
  p0: process (A,B) is
    begin
      case inputs is
        when "0000" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "0001" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "0010" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "0011" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "0100" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "0101" => Z_prod_table_reg <= "0001";
        when "0110" => Z_prod_table_reg <= "0010";
        when "0111" => Z_prod_table_reg <= "0011";
        when "1000" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "1001" => Z_prod_table_reg <= "0010";
        when "1010" => Z_prod_table_reg <= "0100";
        when "1011" => Z_prod_table_reg <= "0110";
        when "1100" => Z_prod_table_reg <= "0000";
        when "1101" => Z_prod_table_reg <= "0011";
        when "1110" => Z_prod_table_reg <= "0110";
        when "1111" => Z_prod_table_reg <= "1001";
      end case;
    end process;

    Z <= Z_prod_table_reg;
  end alu;

```

 

Multiplicador de 2 bits

```

architecture alu of clase2_d is
  signal inputs : std_logic_vector (3 downto 0);
  signal Z_prod_logic_reg : std_logic_vector (3 downto 0);


begin
  Z_prod_logic_reg(0) <= A(0) and B(0);
  Z_prod_logic_reg(1) <= (A(0) and B(1) and not(B(0)) ) or
                          (A(1) and not(A(0)) and B(0)) or
                          (A(0) and B(0) and ( A(1) xor B(1) ) );
  Z_prod_logic_reg(2) <= A(1) and B(1) and
                          (not(B(0)) or ( not(A(0)) and B(0) ) ) ;
  Z_prod_logic_reg(3) <= A(1) and A(0) and B(1) and B(0);

  Z <= Z_prod_logic_reg;


end alu;

```

 Descripción
utilizando las
funciones
lógicas
deducidas.



Multiplicador de 2 bits

 

Comparador de 2 bits


A_1	A_0	B_1	B_0	[C] $A > B$	[D] $A = B$	[E] $A < B$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 A > B & \Rightarrow C = A_1 \bar{B}_1 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0 \\
 A = B & \Rightarrow D = (\overline{A_0 \oplus B_0}) (\overline{A_1 \oplus B_1}) \\
 A < B & \Rightarrow E = \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 \bar{B}_1 B_0
 \end{aligned}$$

BCD de 7 segmentos

Inputs							Outputs							
LE	$\overline{BI}$	$\overline{LT}$	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	Display
X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	B
X	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	X	X	X	X				*				*

Segment Identification

 

BCD de 7 segmentos

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity clase2_e is
  port ( S3,S2,S1,S0 : in std_logic;
        a, b, c, d, e, f, g : out std_logic);
end clase2_e;
```

- Posible implementación con segmentos activos en bajo.
- Implementado mirando directamente la tabla de verdad.
- Existen implementaciones más eficientes, por ejemplo deduciendo las funciones lógicas

```
architecture behaivoral of clase2_e is
  signal data_in : std_logic_vector (3 downto 0);
begin
  data_in <= S3 & S2 & S1 & S0;

  a <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0010") or
               (data_in = "0011") or (data_in = "0101") or
               (data_in = "0111") or (data_in = "1000") or
               (data_in = "1001")) else '1';

  b <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0001") or
               (data_in = "0010") or (data_in = "0011") or
               (data_in = "0100") or (data_in = "0111") or
               (data_in = "1000") or (data_in = "1001")) else '1';

  c <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0001") or
               (data_in = "0011") or (data_in = "0100") or
               (data_in = "0101") or (data_in = "0110") or
               (data_in = "0111") or (data_in = "1000") or
               (data_in = "1001")) else '1';

  d <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0010") or
               (data_in = "0011") or (data_in = "0101") or
               (data_in = "0110") or (data_in = "1000")) else '1';


  e <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0010") or
               (data_in = "0110") or (data_in = "1000")) else '1';

  f <= '0' when((data_in = "0000") or (data_in = "0100") or
               (data_in = "0110") or (data_in = "0101") or
               (data_in = "1000") or (data_in = "1001")) else '1';

  g <= '0' when((data_in = "0010") or (data_in = "0011") or
               (data_in = "0100") or (data_in = "0101") or
               (data_in = "0110") or (data_in = "1000") or
               (data_in = "1001")) else '1';

end behaivoral;
```

BCD de 7 segmentos

 

Uso de generics en los components

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity MuxGenerico is
  generic (
    N : integer := 4 -- Número de entradas
  );
  port (
    inputs : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
    sel     : in  integer range 0 to N-1;
    y       : out std_logic
  );
end entity;

architecture Comportamiento of MuxGenerico is
begin
  process(inputs, sel)
  begin
    y <= '0'; |
    for i in 0 to N-1 loop
      if sel = i then
        y <= inputs(i);
      end if;
    end loop;
  end process;
end architecture;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Clase2_g is

  port
  (
    A  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    sel : in  integer range 0 to 7;

    -- Output ports
    B  : out std_logic
  );
end Clase2_g;

```

```

architecture arch of Clase2_g is

  component MuxGenerico is
    generic (
      N : integer := 4 -- Número de entradas
    );
    port (
      inputs : in  std_logic_vector(N-1 downto 0);
      sel     : in  integer range 0 to N-1;
      y       : out std_logic
    );
  end component;

begin

  u0: MuxGenerico generic map (8) port map (A,sel,B);

end arch;

```